

7D. REALIZIRATI SINKRONO BROJILU POMOĆU T BISTABILA KOJE BROJI

BIVARNO $0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 0$

Q_m	Q_{m+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

MAX BROJ JE $6 \rightarrow 3$ BISTABILA

000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

TREKUTNO			BUDUĆE			PODRAŽAJ		
B_2	B_1	B_0	B_2	B_1	B_0	T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	X	X	X	X	X	X
0	1	0	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	X	X	X	X	X	X
1	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	0	0	1	1	0
1	1	1	X	X	X	X	X	X

T_0	$B_2 B_1$	00	01	11	10
0		1	X		X
1		X	1	X	X

$$\begin{aligned} &\overline{B_2} \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{B_2} \overline{B_1} B_0 + \overline{B_2} B_1 \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 B_0 = \\ &= \overline{B_2} \overline{B_0} + \overline{B_2} B_0 = \overline{B_2} \quad \boxed{T_0 = \overline{B_2}} \end{aligned}$$

T_1	$B_2 B_1$	00	01	11	10
0		1	X	1	X
1		X		X	X

$$\begin{aligned} &\overline{B_2} \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{B_2} \overline{B_1} B_0 + B_2 \overline{B_1} \overline{B_0} + B_2 \overline{B_1} B_0 = \overline{B_2} \overline{B_0} + B_2 \overline{B_0} = \overline{B_0} \\ &\boxed{T_1 = \overline{B_0}} \end{aligned}$$

T_2	$B_2 B_1$	00	01	11	10
0			X	1	X
1		X	1	X	X

$$\begin{aligned} &\overline{B_2} \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{B_2} \overline{B_1} B_0 + \overline{B_2} B_1 \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 B_0 = \overline{B_2} \overline{B_0} + \overline{B_2} B_0 = \overline{B_2} \\ &\boxed{T_2 = B_1} \end{aligned}$$

